


3. Schaltungsanalyse

1

3.1) Geg.: $U = 120V$; $U_{La} = 45V$; $J = 0,5A$;

Ges.: $R_V = ?$

Lös.:

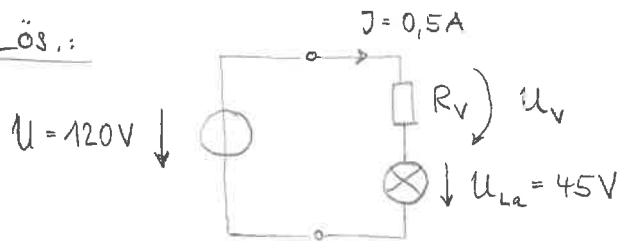

$$U = U_V + U_{La}$$

$$U_V = U - U_{La} = 120V - 45V = 75V;$$

$$R_V = \frac{U_V}{J} = \frac{75V}{0,5A} = 150\Omega;$$

3.2) Geg.: Leitungswiderstand R_L : $d = 1,5mm$; $l = 200m$ (bzw. $l = 400m$ für Hin- u. Rückleitung)


$$\rho_{Cu} = 0,018 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m};$$

Verbraucherwiderstand $R = 50\Omega$;

Quellenspannung $U = 100V$;

Ges.: a) Schaltung b) $R_L = ?$; $U_R = ?$; u_L in % = ?;

Lös.: a)

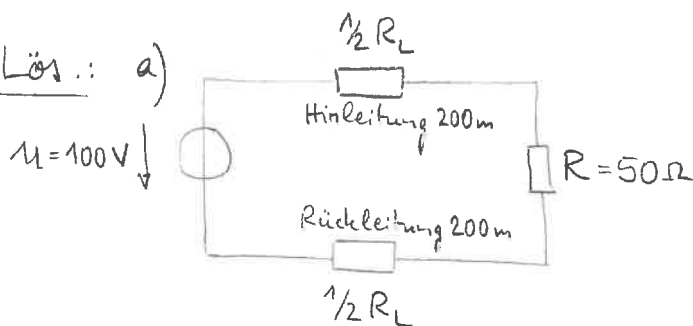

$$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(1,5mm)^2 \cdot \pi}{4} = 1,767 mm^2;$$

$$b) \underline{R_L} = \frac{\rho_{Cu} \cdot l}{A} = \frac{0,018 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 400m}{1,767 mm^2} = \underline{4,075\Omega};$$

$$J = \frac{U}{R_L + R} = \frac{100V}{4,075 \frac{V}{A} + 50 \frac{V}{A}} = 1,850A;$$

$$\underline{U_R} = J \cdot R = 1,850A \cdot 50 \frac{V}{A} = \underline{92,5V};$$

$$U_L = U - U_R = 100V - 92,5V = 7,5V;$$

$$\underline{u_L} = \frac{U_L}{U} \cdot 100\% = \frac{7,5V}{100V} \cdot 100\% = \underline{7,5\%};$$


3. Schaltungsanalyse

2

3.3) Geg.: $U = 60V$; $U_2 = 10V$; $J_k = 1,0A$;


Ges.: R_1 und R_2

Lös.: aus Bed b)

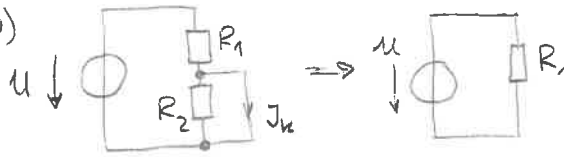

$$R_1 = \frac{U}{J_k} = \frac{60V}{1,0A} = 60\Omega;$$

Spannungsteilerregel:

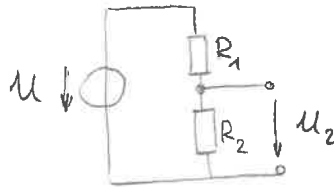

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{U}{U_2} \leadsto$$


$$\frac{R_1}{R_2} + 1 = \frac{U}{U_2} \leadsto \frac{R_1}{R_2} = \frac{U}{U_2} - 1 \leadsto R_2 = \frac{R_1}{\frac{U}{U_2} - 1}$$

$$\leadsto R_2 = \frac{R_1}{\frac{U}{U_2} - 1} = \frac{60\Omega}{\frac{60V}{10V} - 1} = 12\Omega;$$

3.4) Geg.: $U = 100V$; $R = R_1 + R_2 = 400\Omega$; $R_B = 800\Omega$; $U_2 = 40V$;

Ges.: R_1 und R_2

Lös.:

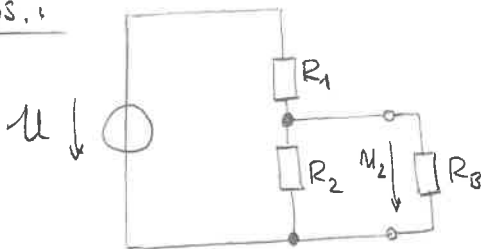

$$R_{2||B} = \frac{R_2 \cdot R_B}{R_2 + R_B}$$

Spannungsteilerregel: $\frac{U_2}{U} = \frac{R_{2||B}}{R_1 + R_{2||B}}$

$$\leadsto U_2 = \frac{\frac{R_2 \cdot R_B}{R_2 + R_B}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_B}{R_2 + R_B}} \cdot U = \frac{R_2 \cdot R_B}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_B + R_2 \cdot R_B};$$

mit $R_1 = R - R_2$: $U_2 = \frac{R_2 \cdot R_B}{(R - R_2) \cdot R_2 + (R - R_2) \cdot R_B + R_2 \cdot R_B} \cdot U;$

3. Schaltungsanalyse

3

$$\text{zu 3.4)} \quad \frac{R \cdot R_2 - R_2^2 + R \cdot R_B - R_2 \cdot R_B + R_2 \cdot R_B}{R_2 \cdot R_B} = \frac{U}{U_2}$$

$$-R_2^2 + R \cdot R_2 + R \cdot R_B = \frac{U}{U_2} \cdot R_B \cdot R_2$$

$$R_2^2 + \frac{U}{U_2} \cdot R_B \cdot R_2 - R \cdot R_2 - R \cdot R_B = 0$$

$$R_2^2 + \left(\frac{U}{U_2} \cdot R_B - R \right) \cdot R_2 - R \cdot R_B = 0$$

$$R_2^2 + \left(\frac{100\text{V}}{40\text{V}} \cdot 800\Omega - 400\Omega \right) \cdot R_2 - 400\Omega \cdot 800\Omega = 0$$

$$R_2^2 + 1600\Omega \cdot R_2 - 320000\Omega^2 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$R_2 = \frac{-1600\Omega \pm \sqrt{(1600\Omega)^2 + 4 \cdot 1 \cdot 320000\Omega^2}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-1600\Omega \pm \sqrt{3,84 \cdot 10^6 \Omega^2}}{2} = \frac{-1600\Omega \pm 1959,6\Omega}{2} = \underline{180\Omega};$$


$$\underline{R_1} = R - R_2 = 400\Omega - 180\Omega = \underline{220\Omega};$$

$$3.5) \quad \underline{Geq.}: R_1 = 20\Omega; R_2 = 30\Omega; R_3 = 10\Omega; R_4 = 50\Omega; U = 12\text{V};$$


Ges.: J_1, J_2 und J_3

Lös.:

$$R_2 \parallel R_3 + R_4$$

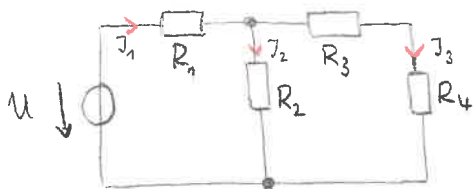
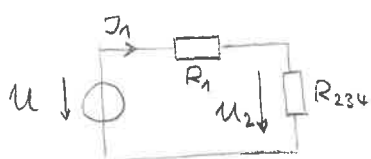
$$\underline{R_{234}} = \frac{R_2 \cdot (R_3 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{30\Omega \cdot (10\Omega + 50\Omega)}{30\Omega + 10\Omega + 50\Omega} = \underline{20\Omega};$$



$$\underline{J_1} = \frac{U}{R_1 + R_{234}} = \frac{12\text{V}}{20\Omega + 20\Omega} = 0,3\text{A} = \underline{300\text{mA}};$$

$$\underline{U_2} = J_1 \cdot R_{234} = 0,3\text{A} \cdot 20\frac{\text{V}}{\text{A}} = \underline{6,0\text{V}};$$

$$\underline{J_2} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{6,0\text{V}}{30\frac{\text{V}}{\text{A}}} = 0,2\text{A} = \underline{200\text{mA}};$$

$$J_1 = J_2 + J_3$$

$$\underline{J_3} = J_1 - J_2 = 0,3\text{A} - 0,2\text{A} = 0,1\text{A} = \underline{100\text{mA}};$$


3. Schaltungsanalyse

4


3.6) Geg.: $R_1 = 50\ \Omega$; $R_2 = 45\ \Omega$; $R_3 = 40\ \Omega$; $R_4 = 55\ \Omega$; $R_5 = 60\ \Omega$;
 $U = 48\ \text{V}$;

Ges.: $J_x = ?$

Lös.:

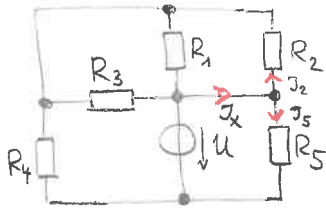

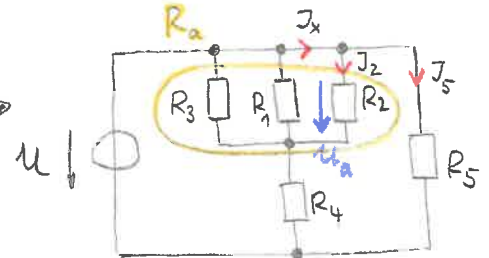R_1 u. R_2 u. R_3
 liegen parallel! \Rightarrow



$$R_a = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{45} + \frac{1}{40}}\ \Omega = 14,9\ \Omega;$$

Spannungsteiler:


$$\frac{U_a}{U} = \frac{R_a}{R_4 + R_a} \quad \sim \quad U_a = U \cdot \frac{R_a}{R_4 + R_a} = 48\ \text{V} \cdot \frac{14,9\ \Omega}{55\ \Omega + 14,9\ \Omega} = 10,2\ \text{V};$$

$$J_x = J_2 + J_5 = \frac{U_a}{R_2} + \frac{U}{R_5} = \frac{10,2\ \text{V}}{45\ \frac{\text{V}}{\text{A}}} + \frac{48\ \text{V}}{60\ \frac{\text{V}}{\text{A}}} = 1,03\ \text{A};$$


3.7) Geg.: $U = 36\ \text{V}$; $J = 2,4\ \text{A}$; $R_1 = 30\ \Omega$; $R_2 = 50\ \Omega$; $R_3 = 40\ \Omega$; $R_4 = 60\ \Omega$;

Ges.: $J_x = ?$

Lös.:

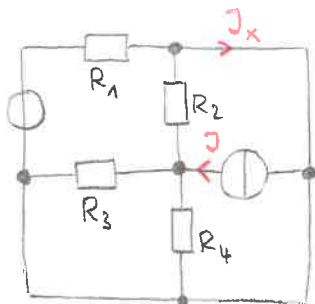

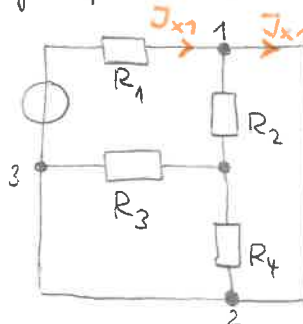- der von Stromquelle
 gelieferte Strom $J = 0$;





- die Knotenpunkte 1, 2 u. 3
 liegen auf dem gleichen
 elektrischen Potential,
 damit sind die Widerstände
 R_2 , R_3 u. R_4 parallel;
 - der Widerstand R_1 liegt
 an der Spannung U ;

$$J_{x1} = \frac{U}{R_1} = \frac{36\ \text{V}}{30\ \frac{\text{V}}{\text{A}}} = 1,20\ \text{A};$$

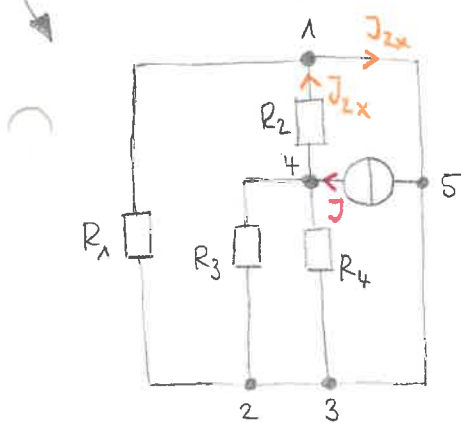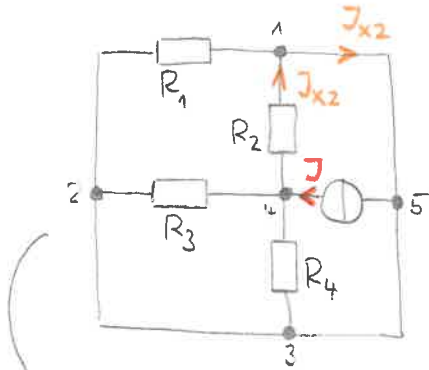3. Schaltungsanalyse

5

Zu 3.7) - danach wird die von der Spannungsquelle
gelieferte Spannung $U = 0$ gesetzt;



- die Widerstände R_2, R_3 u. R_4 sind parallel;
- der Widerstand R_1 ist kurzgeschlossen
(die Knotenpunkte 1+5+3+2 liegen auf dem gleichen Potential)
 $\Rightarrow R_1$ ist stromlos;

$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{40 \Omega \cdot 60 \Omega}{40 \Omega + 60 \Omega} = 24 \Omega;$$

Stromteilerregel:

$$J \cdot \frac{R_{34} \cdot R_2}{R_{34} + R_2} = J_{x2} \cdot R_2$$

$$\leadsto J \cdot \frac{R_{34}}{R_{34} + R_2} = J_{x2} \leadsto \underline{\underline{J_{x2} = 2,4 \text{ A} \cdot \frac{24 \Omega}{50 \Omega + 24 \Omega} = 0,78 \text{ A}}}$$

- beide Ströme J_{x1} und J_{x2} werden überlagert:

$$\underline{\underline{J_x = J_{x1} + J_{x2} = 1,20 \text{ A} + 0,78 \text{ A} = 1,98 \text{ A}}}$$


3. Schaltungsanalyse

6

3.8) Geg.: $R_1 = 55 \Omega$; $R_2 = 40 \Omega$; $R_3 = 45 \Omega$; $R_4 = 40 \Omega$; $R_5 = 60 \Omega$;

Ges.: Ersatzwiderstand R ?

Lös.:

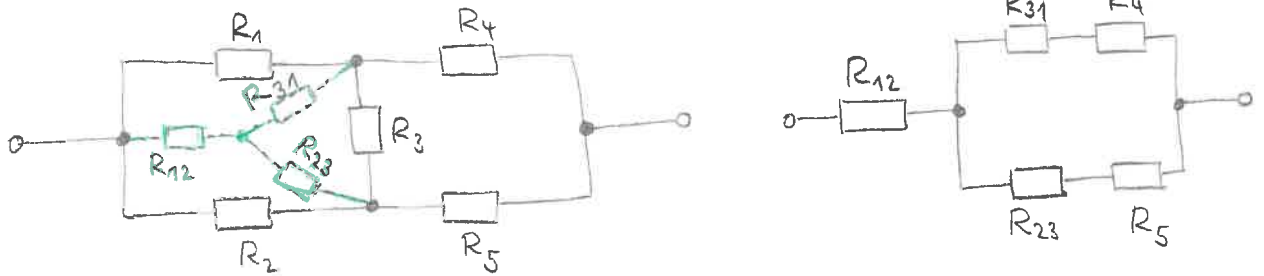

Stern-Dreieck-Umwandlung:

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{55 \Omega \cdot 40 \Omega}{55 \Omega + 40 \Omega + 45 \Omega} = 15,7 \Omega ;$$

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{40 \Omega \cdot 45 \Omega}{55 \Omega + 40 \Omega + 45 \Omega} = 12,9 \Omega ;$$

$$R_{31} = \frac{R_3 R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{45 \Omega \cdot 55 \Omega}{55 \Omega + 40 \Omega + 45 \Omega} = 17,7 \Omega ;$$

$$\underline{R} = R_{12} \cdot \frac{(R_{31} + R_4) \cdot (R_{23} + R_5)}{(R_{31} + R_4) + (R_{23} + R_5)} =$$

$$= 15,7 \Omega \cdot \frac{(17,7 \Omega + 40 \Omega) \cdot (12,9 \Omega + 60 \Omega)}{17,7 \Omega + 40 \Omega + 12,9 \Omega + 60 \Omega} = \underline{50,8 \Omega} ;$$


3. Schaltungsanalyse

7

3.9) Geg.: $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 2,0 \text{ k}\Omega$;
 $R_4 = 3,0 \text{ k}\Omega$; $R_5 = 2,0 \text{ k}\Omega$; $R_6 = 2,5 \text{ k}\Omega$;

Ges.: Ersatzwiderstand R ?

Lös.:

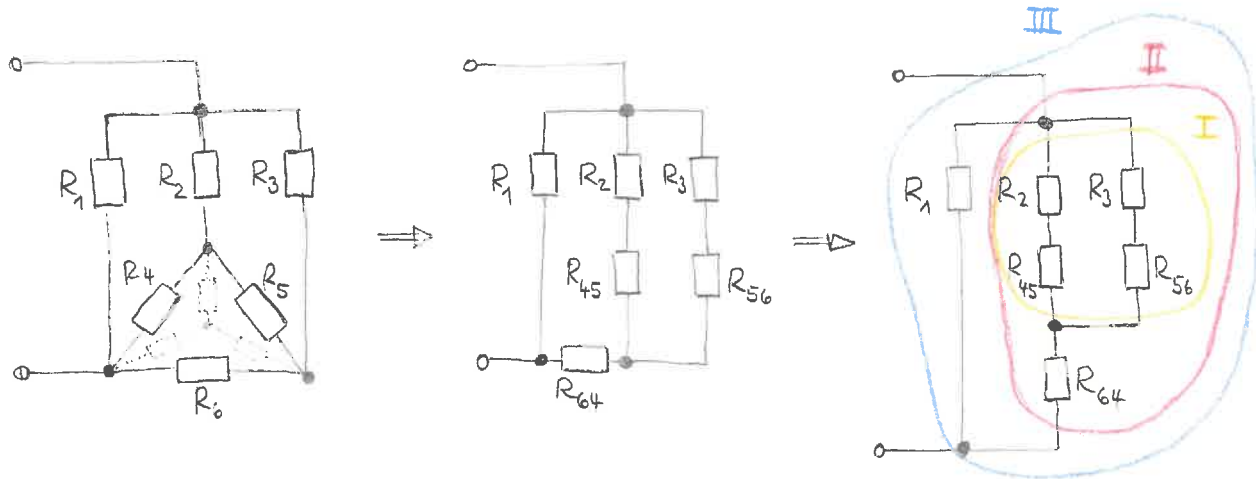

$$R_{45} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{3,0 \text{ k}\Omega \cdot 2,0 \text{ k}\Omega}{3,0 \text{ k}\Omega + 2,0 \text{ k}\Omega + 2,5 \text{ k}\Omega} = 0,8 \text{ k}\Omega;$$

$$R_{56} = \frac{R_5 R_6}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{2,0 \text{ k}\Omega \cdot 2,5 \text{ k}\Omega}{3,0 \text{ k}\Omega + 2,0 \text{ k}\Omega + 2,5 \text{ k}\Omega} = 0,67 \text{ k}\Omega;$$

$$R_{64} = \frac{R_6 R_4}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{2,5 \text{ k}\Omega \cdot 3,0 \text{ k}\Omega}{3,0 \text{ k}\Omega + 2,0 \text{ k}\Omega + 2,5 \text{ k}\Omega} = 1,0 \text{ k}\Omega;$$

$$\text{I.) } R_{\text{I}} = \frac{(R_2 + R_{45}) \cdot (R_3 + R_{56})}{R_2 + R_{45} + R_3 + R_{56}} = \frac{(1,5 \text{ k}\Omega + 0,8 \text{ k}\Omega) \cdot (2,0 \text{ k}\Omega + 0,67 \text{ k}\Omega)}{1,5 \text{ k}\Omega + 0,8 \text{ k}\Omega + 2,0 \text{ k}\Omega + 0,67 \text{ k}\Omega} = 1,235 \text{ k}\Omega;$$

$$\text{II.) } R_{\text{II}} = R_{\text{I}} + R_{64} = 1,235 \text{ k}\Omega + 1,0 \text{ k}\Omega = 2,235 \text{ k}\Omega;$$

$$\text{III.) } R_{\text{III}} = \frac{R_1 \cdot R_{\text{II}}}{R_1 + R_{\text{II}}} = \frac{1,0 \text{ k}\Omega \cdot 2,235 \text{ k}\Omega}{1,0 \text{ k}\Omega + 2,235 \text{ k}\Omega} = 0,691 \text{ k}\Omega = 691 \Omega;$$

$$\rightarrow R = R_{\text{III}} = 691 \Omega;$$