

Aufg. 5.8Ausgangssituation:Kondensator 1

$U_1 \downarrow \frac{1}{C_1} C_1 = 10 \mu F$ ,  
geladen mit einer  
Spannung  $U_1 = 120V$

$$\Rightarrow Q_1 = C_1 \cdot U_1 = 1,2 \mu As$$


Kondensator 2

$U_2 \downarrow \frac{1}{C_2} C_2 = 5 \mu F$ ,  
geladen mit einer  
Spannung  $U_2 = 60V$

$$\Rightarrow Q_2 = C_2 \cdot U_2 = 0,3 \mu As$$

Damit beträgt die insgesamt gespeicherte Ladung  $Q = Q_1 + Q_2 = 1,5 \mu As$

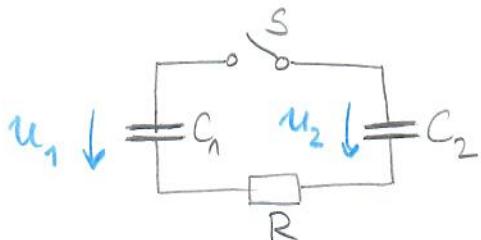- a) Nun werden die Kondensatoren in folgender Schaltung erregt:  
(Der Schalter S bleibt offen)



Wird der Schalter S geschlossen, dann findet ein Ladungsausgleich statt. D.h. die insgesamt gespeicherte Ladung bleibt erhalten, aber die Ladungsaufteilung ändert sich und die Spannungen an  $C_1$  u.  $C_2$  nehmen den gleichen Wert an!

$$Q = C_1 \cdot U_1 + C_2 \cdot U_2 \quad (\text{vor dem Schließen des Schalters } S)$$

$$Q = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U \quad (\text{nach dem Schließen des Schalters } S)$$

$$\leadsto C_1 \cdot U_1 + C_2 \cdot U_2 = C_1 \cdot U + C_2 \cdot U$$

$$C_1 \cdot U_1 + C_2 \cdot U_2 = (C_1 + C_2) \cdot U$$

$$U = \frac{C_1 \cdot U_1 + C_2 \cdot U_2}{C_1 + C_2} = \frac{10 \cdot 10^{-6} \frac{As}{V} \cdot 120V + 5 \cdot 10^{-6} \frac{As}{V} \cdot 60V}{10 \cdot 10^{-6} \frac{As}{V} + 5 \cdot 10^{-6} \frac{As}{V}} = 100V$$

b) Vor dem Schließen des Schalters S ist in beiden Kondensatoren zusammen die Energie

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot U_1^2 + \frac{1}{2} \cdot C_2 \cdot U_2^2 \text{ gespeichert!}$$

$$\underline{\underline{W_1}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (120\text{V})^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (60\text{V})^2 = \\ = 81 \cdot 10^{-3} \text{ VAs} = \underline{\underline{81 \text{ mJ}}} ;$$

Nach dem Schließen des Schalters S ist in beiden Kondensatoren zusammen die Energie

$$W_2 = \frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot U^2 + \frac{1}{2} \cdot C_2 \cdot U^2 \text{ gespeichert!}$$

$$\underline{\underline{W_2}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (100\text{V})^2 + \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-6} \frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot (100\text{V})^2 = \\ = 75 \cdot 10^{-3} \text{ VAs} = \underline{\underline{75 \text{ mJ}}} ;$$

Die Differenz der beiden Energien

$$\Delta W = W_1 - W_2 \text{ wird dem Widerstand R zugeführt und in Wärme umgesetzt!}$$

$$\underline{\underline{\Delta W}} = 81 \text{ mJ} - 75 \text{ mJ} = \underline{\underline{6 \text{ mJ}}} ;$$