

OHMSCHER WIDERSTAND R

$$u = R \cdot i$$

$$\hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = R \cdot \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\hat{u} = R \cdot \hat{i} \Rightarrow Z_R = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = R$$

$$\omega t + \varphi_u = \omega t + \varphi_i \Rightarrow \varphi_u = \varphi_i \Rightarrow \varphi_R = 0$$

$$Z_R = R \angle 0^\circ$$

IDEALE INDUKTIVER ZP L

$$u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = L \cdot \frac{d}{dt} (\hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)) = \omega L \hat{i} (-\sin(\omega t + \varphi_i))$$

$$\hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = \omega L \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2})$$

$$\hat{u} = \omega \cdot L \cdot \hat{i} \Rightarrow Z_L = \omega L$$

$$\omega t + \varphi_u = \omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_L = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{2}$$

$$Z_L = \omega L \angle \frac{\pi}{2}$$

$$Z_L = j\omega L$$



IDEALE KAPAZITIVER ZP C

$$i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \angle -\frac{\pi}{2}$$



$$= -j \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{j\omega C}$$


REALE BAUELEMENTE

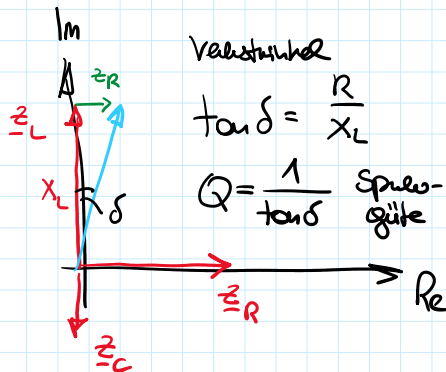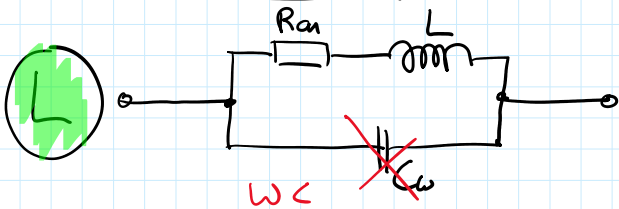

$$\tan \delta = \frac{R}{X_L}$$
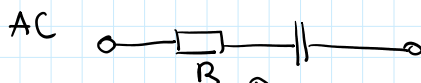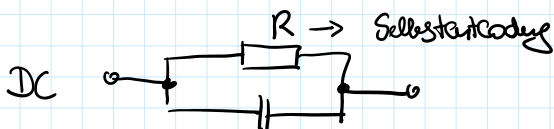
$$Q = \frac{1}{\tan \delta} \text{ Spulengüte}$$




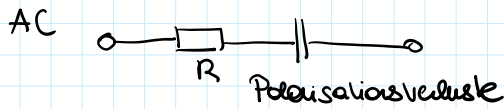

GESPEICHERTE ENERGIE W_{max}

$L \rightarrow L I^2$


$C \rightarrow C U^2$

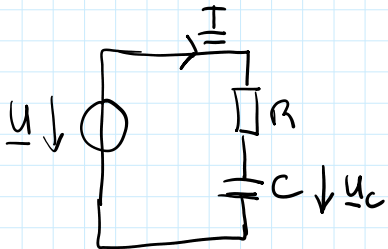

$\underline{U} = 10V \angle 0^\circ$ $f = 2000 \text{ Hz}$

$R = 10k\Omega$ $C = 47 \text{ nF}$

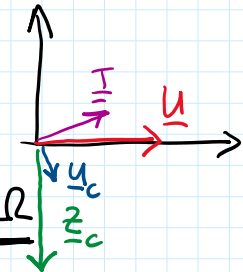$\underline{Z}_C = -j\omega C = -j \frac{1}{2\pi f \cdot C} = -j 1693,14 \Omega$



$\underline{U}_C = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} \cdot \underline{U} = \frac{-j 1693,14}{-j 1693,14 + 10k\Omega} \cdot 10V =$

$= \frac{1693,14 \angle -90^\circ}{10142,32 \angle -9,16^\circ} \cdot 10V = 0,1669 \angle -80,14^\circ \cdot 10V =$


$= 1,669V \angle -80,14^\circ$

$\underline{Z}_e = \sum_{k=1}^n \underline{Z}_k = \sum_{k=1}^n R_k + j \sum_{k=1}^n X_k$

$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_e}$ SPANNUNGSSTELLER

REIHEN-
SCHALTUNGS

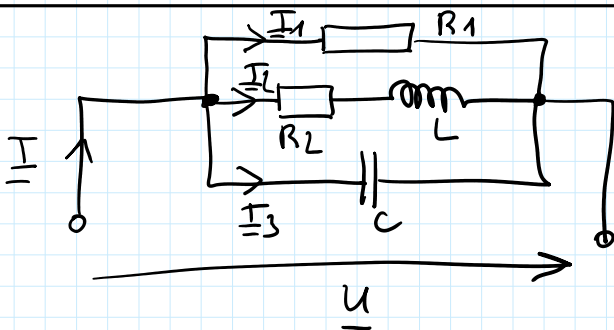$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{R+C}} = \frac{\underline{U}}{10k\Omega - j 1693 \Omega} = \frac{10V \angle 0^\circ}{10142 \angle -9,16^\circ} = 0,985 \text{ mA} \angle 9,16^\circ$



$R_1 = 50 \Omega$ $R_2 = 20 \Omega$

$L = 0,1 \text{ H}$ $C = 20 \mu\text{F}$

$\underline{U} = 230V \angle 0^\circ$ $f = 50 \text{ Hz}$

$\underline{I} = ?$

$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1} = 20 \text{ mS}$

$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2 + j\omega L} = \frac{1}{20 + j 3,14} = 14,47 \text{ mS} - j 22,65 \text{ mS}$

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R_1} = 20 \text{ mS}$$

$$\underline{Y}_2 = \frac{1}{R_2 + j\omega L} = \frac{1}{20 + j20 \cdot 0,1} \text{ S} = 14,42 \text{ mS} - j22,65 \text{ mS}$$

$$\underline{Y}_3 = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C}} = j\omega C = j6,28 \text{ mS}$$

$$\begin{aligned} \underline{Y}_e &= \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3 = 34,42 \text{ mS} - j16,37 \text{ mS} = \\ &= 38,11 \text{ mS} \angle -25,4^\circ \end{aligned}$$

$$\underline{I} = \underline{Y}_e \cdot \underline{U} = 8,77 \text{ A} \angle -25,4^\circ$$

$$\underline{Y}_e = \sum_{k=1}^n \underline{Y}_k = \sum_{k=1}^n G_k + j \sum_{k=1}^n B_k$$

STROMTEILER

$$\frac{\underline{I}_1}{\underline{I}} = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_e}$$

PARALLEL -
SCHALTUNG

"Einschub"

$$\begin{aligned} 1 \text{ €} &= 100 \text{ ct} = 10 \text{ ct} \times 10 \text{ ct} = \\ &= 0,1 \text{ €} \times 0,1 \text{ €} = 0,01 \text{ €} = 1 \text{ ct} \end{aligned}$$



ERSTQUERSPANNUNG = Spannung zP im Leerlauf



ERSTQUERSTROM = Strom zP im Kurzschluss



ERST-IMPEWIDSTAND = Quellspannung / Kurzschlussstrom

$$\underline{U}_{qe} = \underline{U}_0 = \underline{U} \Big|_{\underline{I}=0}$$

$$\underline{I}_{qe} = \underline{I}_k = -\underline{I} \Big|_{\underline{U}=0}$$
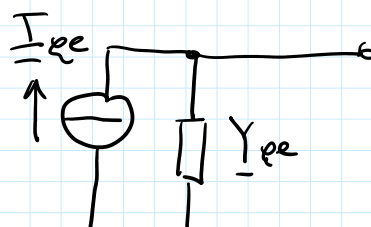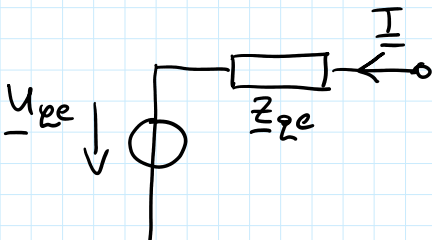
$$\underline{Z}_{qe} = \frac{1}{\underline{Y}_{qe}} = \frac{\underline{U}_{qe}}{\underline{I}_k}$$



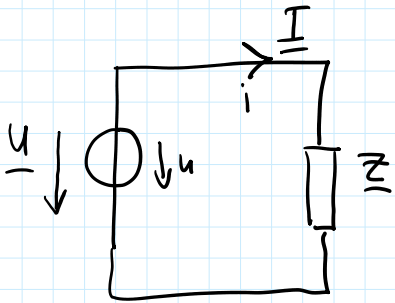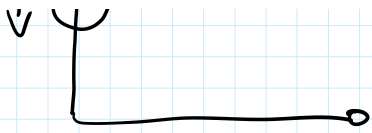

LEISTUNG

$$u = \hat{u} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i = \hat{i} \sin(\omega t)$$

$$P(t) = p = u \cdot i \quad \text{Augenblicksleistung}$$

$$p = u \cdot i = \hat{u} \hat{i} \sin(\omega t + \varphi) \cdot \sin(\omega t) = *$$

$$\downarrow \sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$



$$* = \frac{1}{2} \hat{u} \hat{i} [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)] =$$

$$= \underbrace{UI \cos \varphi}_{P} - \underbrace{UI \cos(2\omega t + \varphi)}_{P_{\sim}(t)}$$

$P_{\sim}(t)$ Wechselanteil

P Wirkleistung
 $[P] = 1 \text{ W}$
 (= Gleichwert)

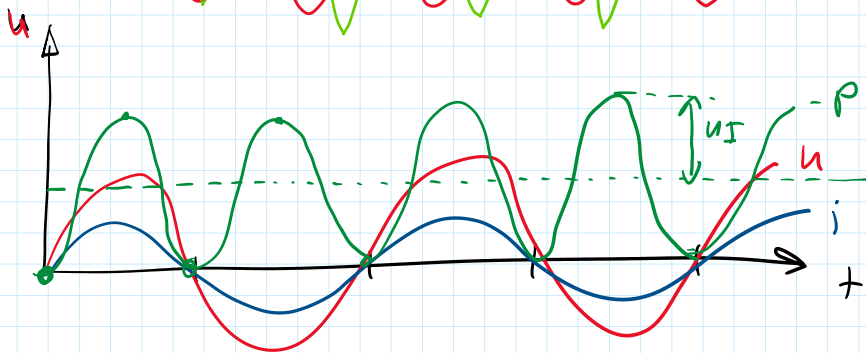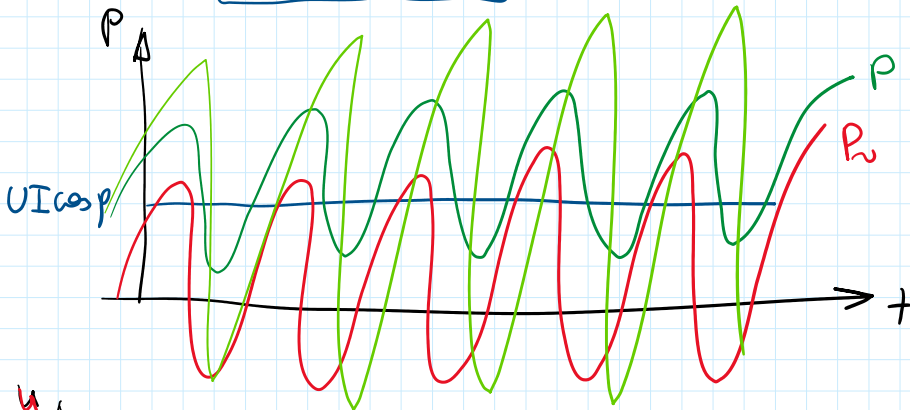S Scheinleistung
 $[S] = 1 \text{ VA}$
 (= Amplitude Wechselstroms)



$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = UI$$

Bsp. Widerstand / Glühlampe

KOMPLEXE LEISTUNG

$$\underline{S} = P + jQ = S \angle \varphi \quad (\text{Winkelgeschwindigkeit } 2\omega) = *$$

$$\text{Leistungsfaktor } \lambda = \frac{P}{S} = \frac{U \cdot I \cdot \cos \varphi}{U \cdot I} = \cos \varphi$$


$$\text{Verbraucher } -90^\circ < \varphi < 90^\circ$$

$$[Q] = 1 \text{ var}$$

$$P > 0 \text{ Verbraucher} \quad Q > 0 \text{ induktiv}$$


$$P < 0 \text{ Erzeuger} \quad Q < 0 \text{ kapazitiv}$$
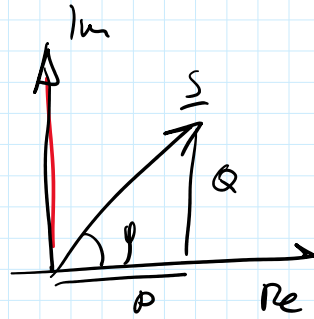
$$* = S \cdot \cos \varphi + j S \sin \varphi$$



$$\underline{U} = 12,4 \text{ V } \angle 28^\circ$$
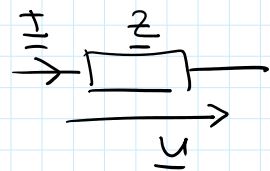
$$\underline{I} = 1,5 \text{ A } \angle -76^\circ$$



$$\underline{I}^* = 1,5 \text{ A } \angle 76^\circ$$

$$S = U I$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = 12,4 \text{ V } \angle 28^\circ \cdot 1,5 \text{ A } \angle 76^\circ = 18,6 \text{ VA } \angle 104^\circ =$$

$$= \underbrace{-4,499 \text{ W}}_P + j \underbrace{18,048 \text{ var}}_Q$$

$$S = 18,6 \text{ VA} \quad \varphi = 104^\circ$$

$$P = -4,499 \text{ W} \quad \text{Erzeuger}$$

$$Q = 18,048 \text{ var} \quad \text{induktiv}$$