
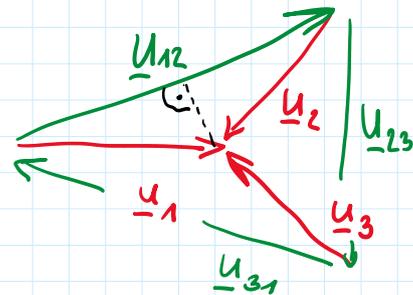


STERNSCHALTUNG

"Vierleitersystem"
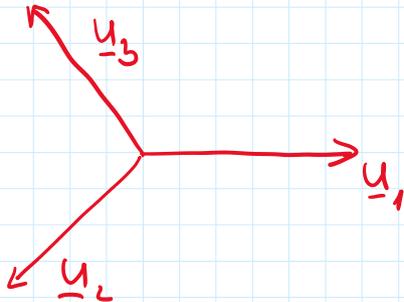
$$\underline{U}_1 = U \angle 0^\circ \quad \underline{U}_2 = U \angle -120^\circ \quad \underline{U}_3 = U \angle -240^\circ = U \angle +120^\circ$$



$$\underline{U}_{12} = 2 U_\lambda \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3} U_\lambda$$


DREIECKSCHALTUNG  $\Delta$

Stragspannung =  
Außereleiterspannung

$$\underline{U}_{st} = \underline{U} = \underline{U}_\Delta$$

Sternschaltung

Summiert  $I_1 = I_2 = I_3 = I_N$

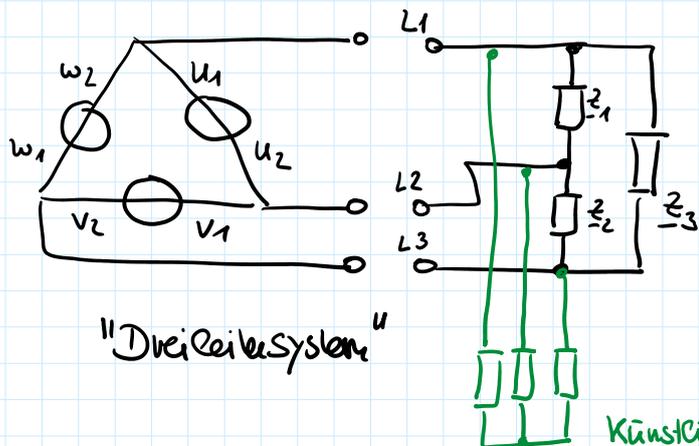

"Dreileitersystem"

Künstlicher  
Sternpunkt

## Sternschaltung

Symmetrische Last  $\underline{z} = \underline{z}_1 = \underline{z}_2 = \underline{z}_3$



Künstlicher  
Sternpunkt

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = \underline{I}_N = \phi \quad I_1 = I_2 = I_3 = \frac{U_\lambda}{z}$$

$$p(t) = U \cdot I \cdot \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + U \cdot I \cdot \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$\varphi_u - \varphi_i = \varphi \quad (\text{einphasige Schaltung})$$

$$p(t) = U_\lambda I_\lambda \cdot \cos \varphi + U_\lambda I_\lambda \cos(2\omega t - \varphi) \quad (\text{dreiphasige Schaltung})$$

$$+ U_\lambda I_\lambda \cos \varphi + U_\lambda I_\lambda \cos(2\omega t - 240^\circ - \varphi)$$

$$+ U_\lambda I_\lambda \cos \varphi + U_\lambda I_\lambda \cos(2\omega t + 240^\circ - \varphi)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{=0}$$

$$= 3 \cdot U_\lambda I_\lambda \cos \varphi = \underline{\text{const.}}$$

$$\underline{S} = 3 U_\lambda I_\lambda \underline{L}\varphi = \sqrt{3} U \cdot I \underline{L}\varphi = P + jQ$$

## Verbraucherschaltung $\Delta$


$$U_\Delta = U = \sqrt{3} U_\lambda$$

$$I_\Delta = \frac{U_\Delta}{z} = I_{12}$$


$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \sqrt{3} I_\Delta$$

$$P(t) = 3 U_\Delta I_\Delta \cos \varphi = \text{const!}$$
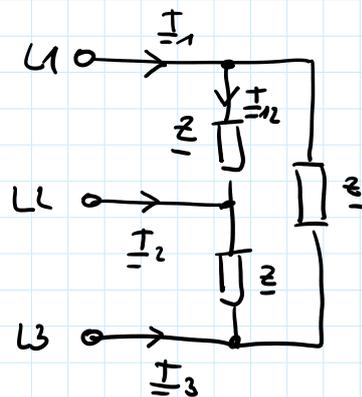
$$S_\Delta = 3 S_\lambda \quad \text{sofern } z = \text{const.}$$



## VERSORGUNGSYSTEM

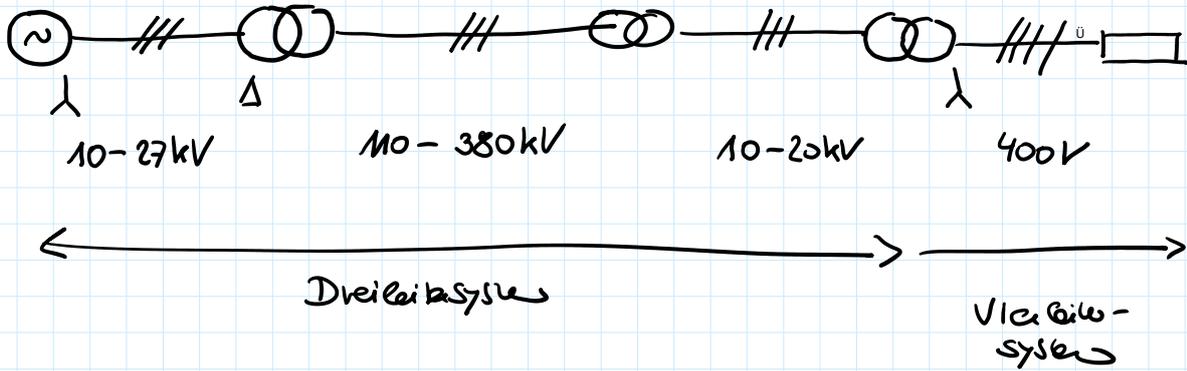


## UNSYMMETRISCHE BELASTUNG

- Stromes Wert = ideale Spannungsquelle + mio. Leiterpotential
- Sternpunktbus belastet
- Wirkleistung er. nicht konstant
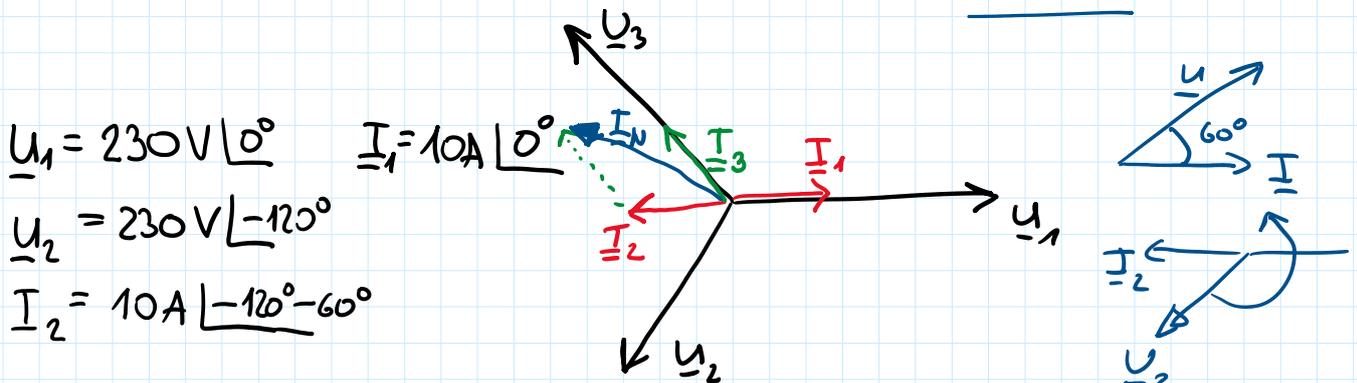
## BSP VIERLEITERSYSTEM $\lambda$

geg.  $U = 400V$  L1:  $R = 23 \Omega$   
 L2:  $I_N = 10A$   $\cos \varphi = 0,5$  ( $\varphi = 60^\circ$ )



$$\underline{U}_1 = 230V \angle 0^\circ$$

$$\underline{U}_2 = 230V \angle -120^\circ$$

$$\underline{I}_2 = 10A \angle -120^\circ - 60^\circ$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 10A \angle 0^\circ + 10A \angle -180^\circ = \underline{\underline{0A}}$$

Annahme R an L3 statt L1

$$\underline{U}_3 = 230V \angle 120^\circ \quad \underline{I}_3 = 10A \angle +120^\circ$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0 + 10A \angle -180^\circ + 10A \angle +120^\circ =$$

$$= 10A (-1 + j0) + 10A (-0,5 + j0,866) =$$


$$= 10A (-1,5 + j0,866) = 17,32A \angle +150^\circ \quad (\text{Zeigen Siele oben})$$

## DREILEITERSYSTEM $\lambda$ UNSYMMETRISCH

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

$$\underline{U}_{1k} Y_1 + \underline{U}_{2k} Y_2 + \underline{U}_{3k} Y_3 = 0$$
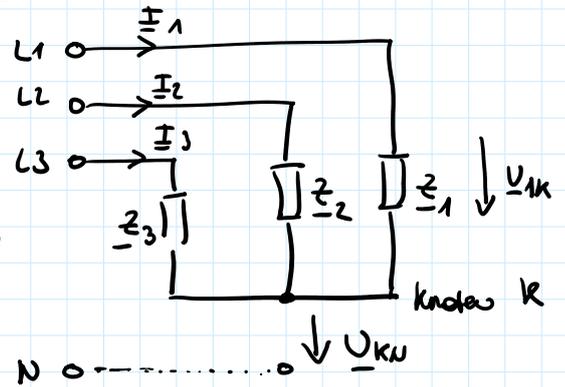
$$(\underline{U}_{1N} - \underline{U}_{kN}) Y_1 + (\underline{U}_{2N} - \underline{U}_{kN}) Y_2 + (\underline{U}_{3N} - \underline{U}_{kN}) Y_3 = 0$$



$$\underline{U}_{1N} Y_1 + \underline{U}_{2N} Y_2 + \underline{U}_{3N} Y_3 = \underline{U}_{kN} (Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

$$\underline{U}_{kN} = \frac{\underline{U}_{1N} Y_1 + \underline{U}_{2N} Y_2 + \underline{U}_{3N} Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \quad \text{STERNPUNKTSPANNUNG}$$


$$\underline{S} = \underline{U}_{1k} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2k} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3k} \underline{I}_3^* =$$

$$= \underline{U}_{1N} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2N} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3N} \underline{I}_3^* - \underbrace{\underline{U}_{kN} (\underline{I}_1^* + \underline{I}_2^* + \underline{I}_3^*)}_{=0}$$

$$\underline{I}_3^* = -\underline{I}_1^* - \underline{I}_2^*$$

$$\underline{S} = (\underline{U}_{1N} - \underline{U}_{3N}) \underline{I}_1^* + (\underline{U}_{2N} - \underline{U}_{3N}) \underline{I}_2^* =$$
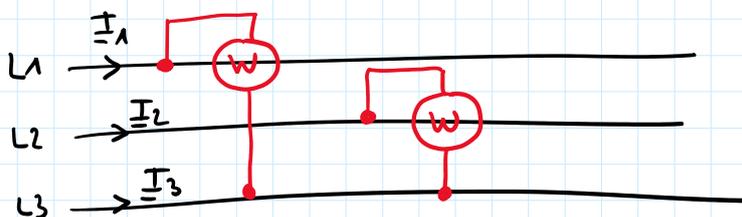
$$= \underline{U}_{13} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{23} \underline{I}_2^*$$



ARON-SCHALTUNG


## DREILEITERSYSTEM $\Delta$ ASSYMETRISCH

◦ Summe Außenleiterströme = 0

◦ Außenleiterströme nicht symmetrisch

◦  $\underline{S} = \underline{U}_{1N} \underline{I}_1^* + \underline{U}_{2N} \underline{I}_2^* + \underline{U}_{3N} \underline{I}_3^*$  ( $\rightarrow$  ARON-Schaltung)

# DREHSTROMSYSTEM

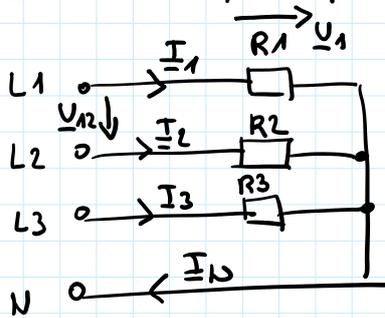

# Vierleiter - Drehstromsystem

$$U = 400V \quad (\text{verh\u00e4ltnis Spang } U_{\Delta})$$

$$\underline{U}_1 = 230V \angle 0^\circ \quad (\text{Annahme})$$

$$R_1 = 80\Omega \quad R_2 = 20\Omega \quad R_3 = 50\Omega$$

a) Spannung zwischen L1 und N?

$$U_1 = \frac{U_{\Delta}}{\sqrt{3}} = \frac{400V}{\sqrt{3}} = 230,9V$$

b) Gr\u00f6\u00dfe der Str\u00f6me  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_N$ ?

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_1 \cdot \underline{Y}_1 = 230V \angle 0^\circ \cdot \frac{1}{80} \angle 0^\circ = 2,88A \angle 0^\circ$$

$$\underline{I}_2 = \underline{U}_2 \cdot \underline{Y}_2 = 230V \angle -120^\circ \cdot \frac{1}{20} \angle 0^\circ = 11,5A \angle -120^\circ$$

$$\underline{I}_3 = \underline{U}_3 \cdot \underline{Y}_3 = 230V \angle 120^\circ \cdot \frac{1}{50} \angle 0^\circ = 4,6A \angle +120^\circ$$

$$\begin{aligned} \underline{I}_N &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 2,88 \angle 0^\circ + 11,5 \angle -120^\circ + 4,6 \angle +120^\circ = \\ &= 7,9A \angle -130,9^\circ \end{aligned}$$