
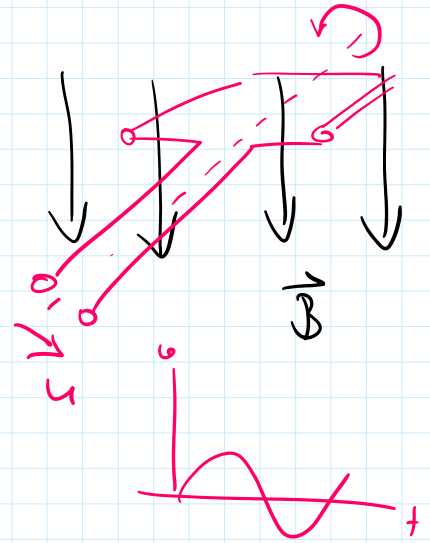


Ruheinduktion

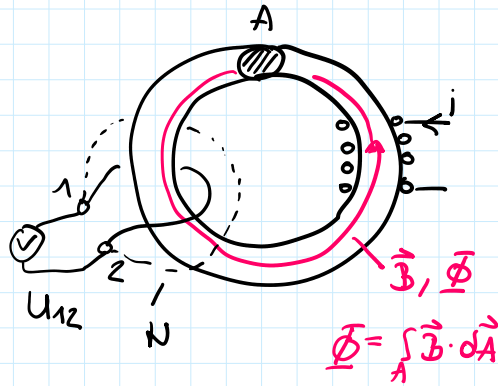




$$U_{12} = \frac{d\Phi}{dt}$$

$$U_{12} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

$$\Psi_M = \sum_{k=1}^N \Phi_k$$

2. Maxwell'sche Gleichung  $\oint \vec{E} d\vec{s} = - \frac{d}{dt} \int_A \vec{B} d\vec{A}$

SELBSTINDUKTION

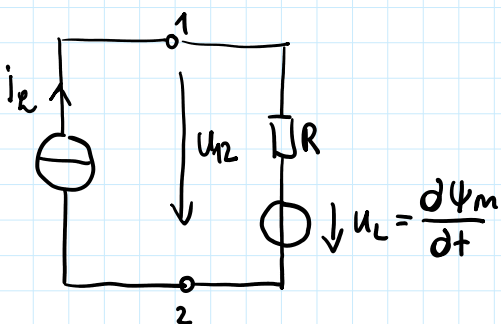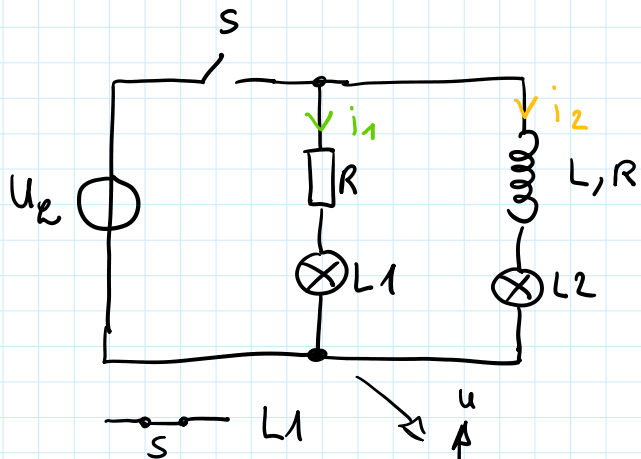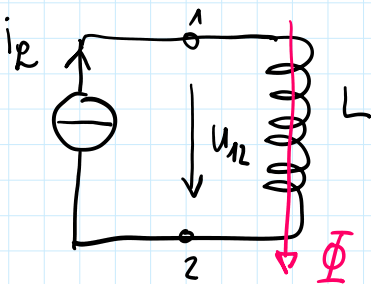

DC:  $\frac{d\psi_M}{dt} = 0 \rightarrow U_L = 0 \quad U_{12} = R \cdot i_R$

AC:  $\frac{d\psi_M}{dt} \neq 0 \quad U_{12} = R \cdot i + \frac{d\psi_M}{dt}$

$\frac{di}{dt} > 0 \quad U_L > 0 \quad L \hat{=} \text{Verbraucher (Aufbau Magnetfeld)}$   
 $\frac{di}{dt} < 0 \quad U_L < 0 \quad L \hat{=} \text{Erzeuger (Abbau Magnetfeld)}$

$$L = \frac{\Psi_M}{I}$$

$$[L] = 1 \text{ H}$$

$$L = \frac{\Psi_M}{I} \quad [L] = 1 \text{ H}$$

(see)


Spondell Spule  $\Psi_M = N \cdot \Phi \Rightarrow L = N \frac{\Phi}{I} \quad (N\Phi = L \cdot I)$

$$\underline{U}_L = \frac{d\Psi_M}{dt} = \frac{d(L \cdot i)}{dt} = L \frac{di}{dt}$$
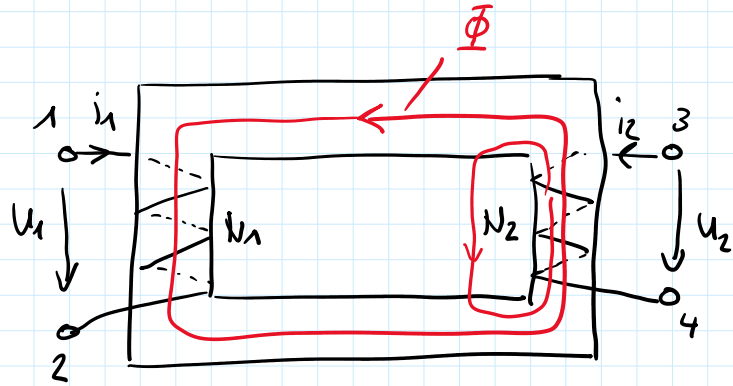
## ÜBERTRAGER

$$U_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{12} \cdot \frac{di_2}{dt}$$

$$U_2 = L_2 \cdot \frac{di_2}{dt} + L_{12} \cdot \frac{di_1}{dt}$$



Verlustlos + sinusförmige Größen

$$\underline{U}_1 = j\omega L_1 \underline{I}_1 + j\omega L_{12} \underline{I}_2$$


$$\underline{U}_2 = j\omega L_2 \underline{I}_2 + j\omega L_{12} \underline{I}_1$$

idealer Übertrager

◦  $U_1/U_2 = \text{konst.}$


◦ Energiefluss o. Verlust/Speicherung
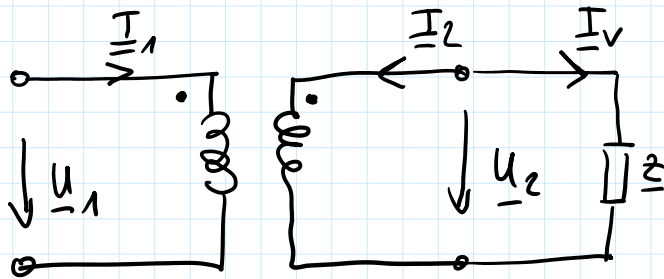
$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{N_1}{N_2} = \underline{u} \quad \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = -\frac{1}{\underline{u}}$$



$$\underline{z}_e = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{u}^2 \underline{U}_2}{-\underline{I}_2} = \underline{u}^2 \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_2} = \underline{u}^2 \underline{z}$$

## TRANSFORMATOR

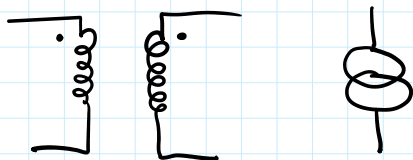

Primär → Sekundärwicklung


$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{N_1}{N_2} = \underline{u} \quad \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = -\frac{1}{\underline{u}}$$

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{N_1}{N_2} = \underline{u} \quad \frac{\underline{I}_1}{\underline{I}_2} = -\frac{1}{\underline{u}}$$

ideal - reiner Transformator

- Steuerung möglicher Fluss
- Skomnäre - Eisenverluste
- Möglichkeiten für Energie Hauptfluss


Ersatzschaltbild

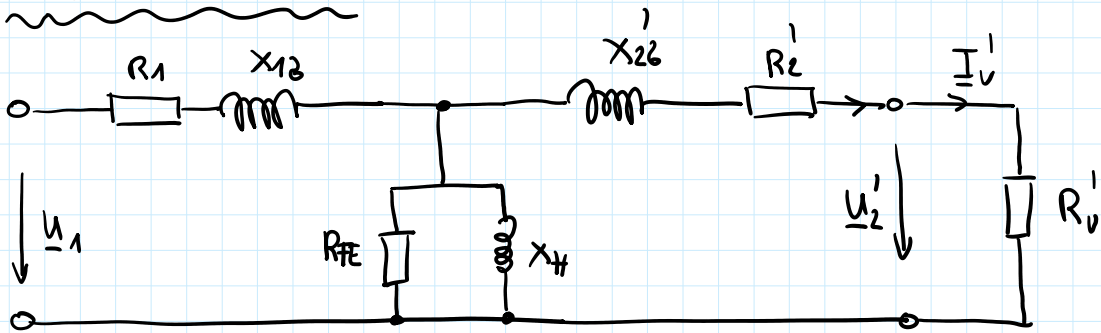


$$R_2' = \underline{u}^2 R_2 \quad X_{26}' = \underline{u}^2 X_{26}$$

$$\underline{U}_2' = \underline{u} U_2 \quad \underline{I}_2' = \frac{I_2}{\underline{u}}$$


Bauform Kerntyp

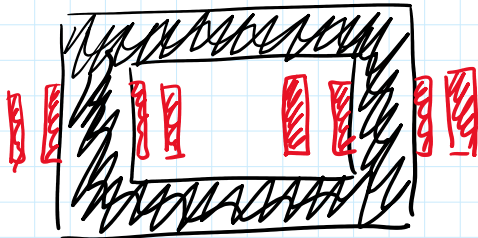

Kontaktyp

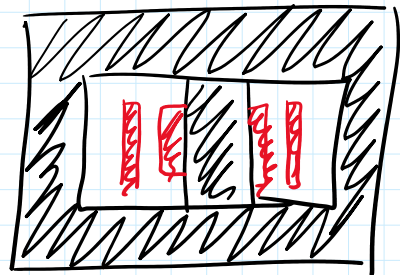


STERNPUNKTERDUNG

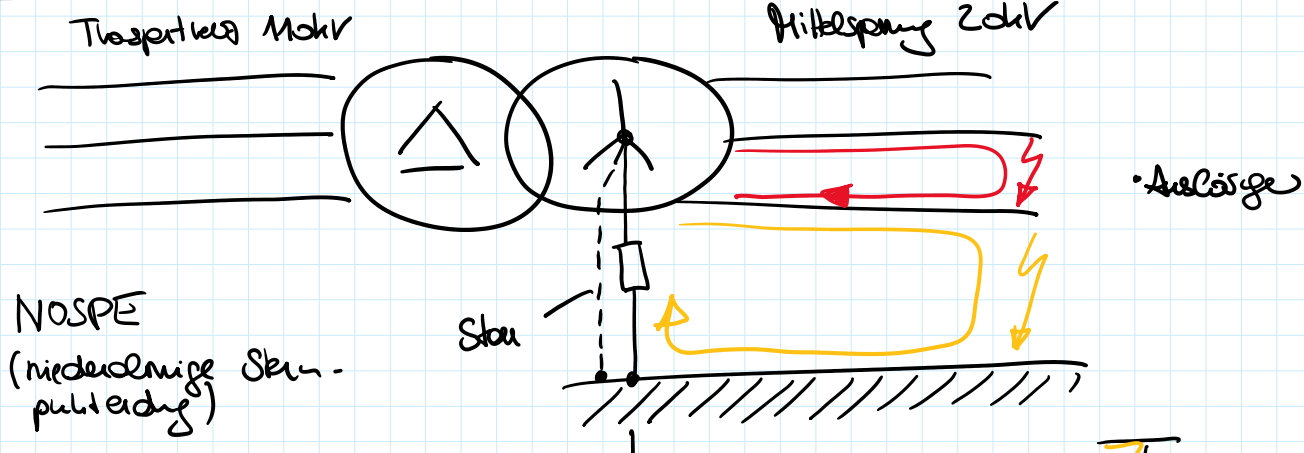

(niederwertige  
punktlast)

isoliert

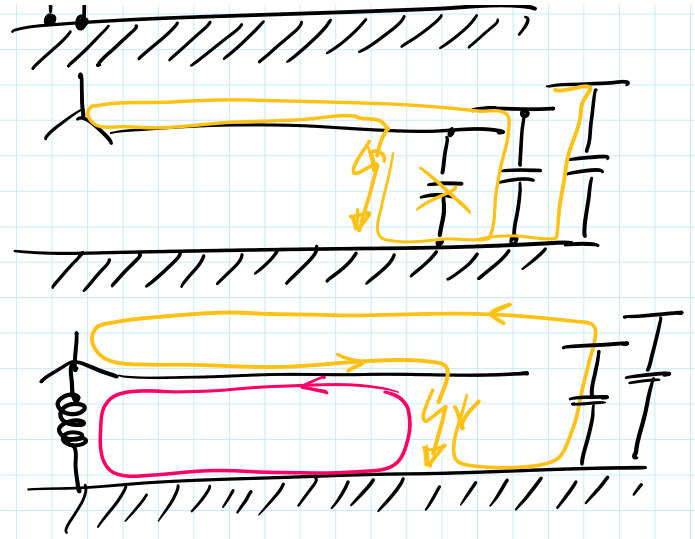

RESPE (gelöscht)  
Resonanzpunktlast